

1999

ELECTRICAL ENGINEERING

Paper 1

Time : 3 Hours]

/ Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in English and in Kannada.

Answers must be written in the medium specified (English or Kannada) in the Admission Ticket issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer book in the space provided for this purpose. No credit will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Ticket.

*Candidates should attempt questions 1 and 5 which are compulsory, and any **three** of the remaining questions, selecting at least **one** question from each Section.*

Assume suitable data, if considered necessary, and indicate the same clearly.

All questions carry equal marks.

ಧೀರ್ಜಿ ಮಾರ್ಚನೆ : ಈ ಮೇಲ್ಯಂದ ಮಾರ್ಚನೆಗಳ ಕಣ್ಡತ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Turn over

SECTION A

1. Answer any ***three*** of the following :

- (a) Determine the resistance of the infinite ladder network shown. 20

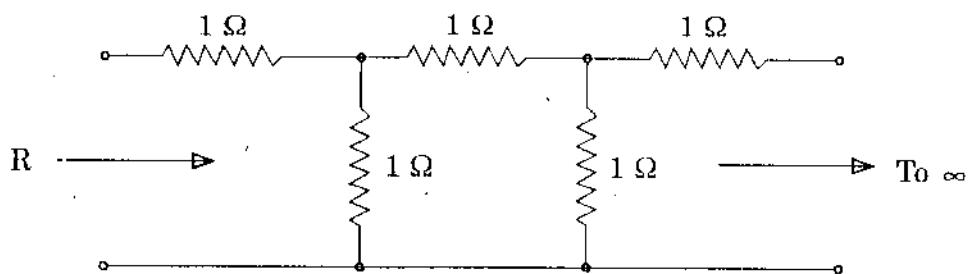


Fig. 1 (a)

- (b) Determine the current response to unit impulse voltage applied to an R-L-C series circuit of $R = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$ and $C = 1 \text{ F}$. 20
- (c) A d.c. 250 V, shunt motor is operating on load taking 20 A of line current and a field current of 0.5 A, running at 1500 r.p.m. The constant losses exclusive of field copper losses are 400 watts. The armature resistance is 1.5Ω . Obtain the efficiency and developed torque. 20
- (d) Each diode is described by a linearized volt-ampere characteristic with incremental resistance r and offset voltage V_r . Diode D_1 is Germanium with $V_r = 0.2 \text{ V}$, $r = 20 \Omega$, whereas D_2 is Silicon with $V_r = 0.6 \text{ V}$ and $r = 15 \Omega$. Find the diode currents if (i) $R = 10 \text{ k}\Omega$ (ii) $R = 1 \text{ k}\Omega$. 20


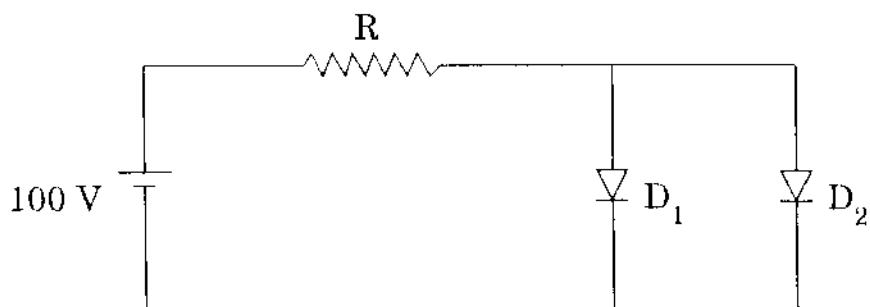


Fig. 1 (d)

ವಿಭಾಗ A

I. ಸ್ಥಿರ ವಾಲ್ತೆಯಾದರೂ ಮೂರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

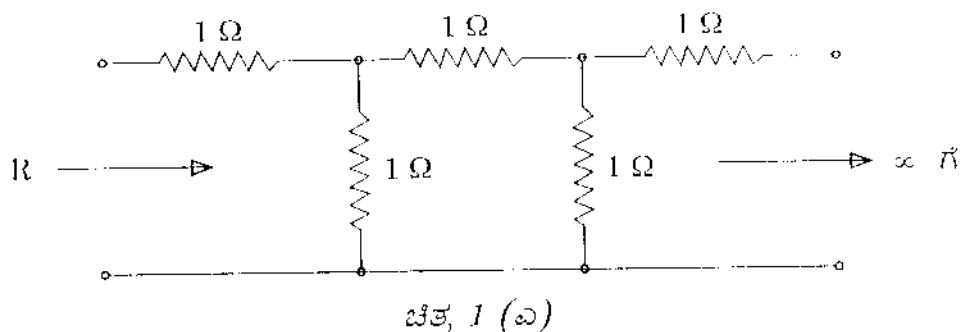
- (a) ಒಣಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅನಂತ ಪರಿಷಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿ. 20



- (b) $R = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$ ಮತ್ತು $C = 1 \text{ F}$ ಇರುವ $R-L-C$ ಕರಣಿ ಪರಿಪಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾದ ಏಕಮಾನ ಅಭಿಸ್ವಂದ ವ್ಯೋಳ್ಳೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20

- (c) 250 V ಲು d.c. ಹಾರ್ಟ್‌ವಾಹಕ (ಘಂಟ್) ವೋಟಾರೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿಚ್ಯುತಿನೀಡು 20 A ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದ್ಯುತ್ತಿನೀಡು 0.5 A ಪದ್ದೆಮೊಂದು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದು 1500 r.p.m. ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರತಾಮ್ರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊರತುವಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಷ್ಟಗಳು 400 ವ್ಯಾಟ್. ಆಮೇರಿಕರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ 1.5Ω . ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭ್ರಾಹುಕಶ್ತಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20

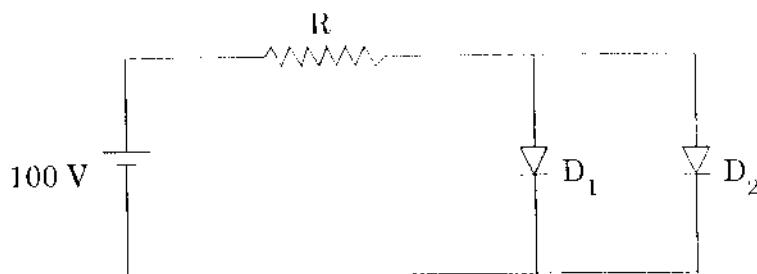- (d) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಯೋಡ್‌ನ್ನು ರೇಖೀಕೃತ ವ್ಯೋಲ್ಯೂ-ಆಂಪಿಯರ್ ಪ್ರಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಯಂತ ಪರಿಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ r ಮತ್ತು ಅಫೋಸೆಟ್ ವ್ಯೋಲ್ಯೂಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಪರಾಗಿದೆ. D_1 ಡಯೋಡು ಜರ್ಮಿನೆನಿಯಂನೀಡು ವಾದಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ $V_r = 0.2 \text{ V}$, $r = 20 \Omega$ ಆಗಿ. D_2 ಡಯೋಡ್ ಶಿಲಕಾನೋಂದಿದೆ ವಾದಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ $V_r = 0.6 \text{ V}$ ಮತ್ತು $r = 15 \Omega$ ಆಗಿ. (i) $R = 10 \text{ k}\Omega$ (ii) $R = 1 \text{ k}\Omega$ (ಜಿತ್ತ) ಅಂದಿಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20



ಜಿತ್ತ 1 (ಎ)

/Turn over

2. (a) Determine the voltage V in the following circuit. (i.e. the voltage across the current source)

20

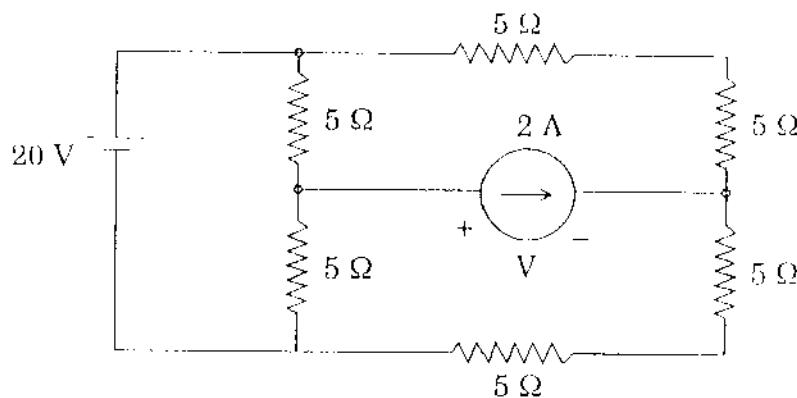


Fig. 2 (a)

- (b) Obtain the driving point impedance function of the following one-port.

20

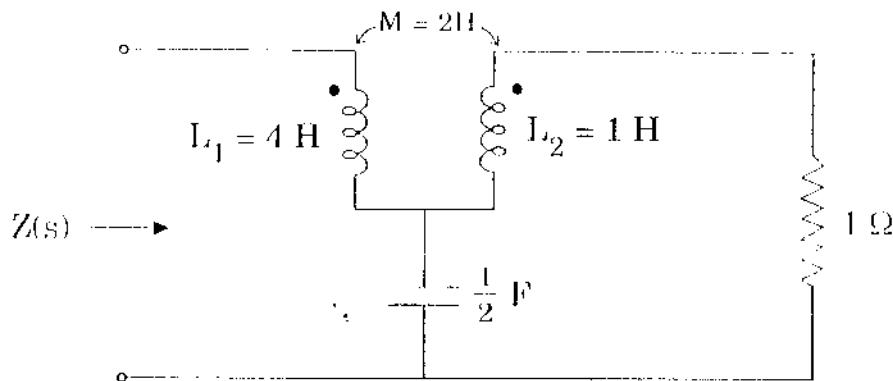


Fig. 2 (b)

- (c) What is meant by fading ? Explain the methods of overcoming fading effects. A satellite is at a height of 36,000 km above the earth and the frequency used is 4 GHz. The gain of the transmitting antenna is 15 dB and that of the receiving antenna is 45 dB. Calculate the received power when the transmitter power is 100 W assuming free space conditions.


20

3. (a) Explain the principle of the working of a dynamometer wattmeter, with the help of neat diagrams.

20

2. (ಎ) ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಪಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯೋಮ್‌ಬೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ (ಅಂದರೆ ಪಿಡ್ಯೂತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮೂಲದಿಂದಾಚೆಗಿನ ವ್ಯೋಮ್‌ಬೇಜ್).


20

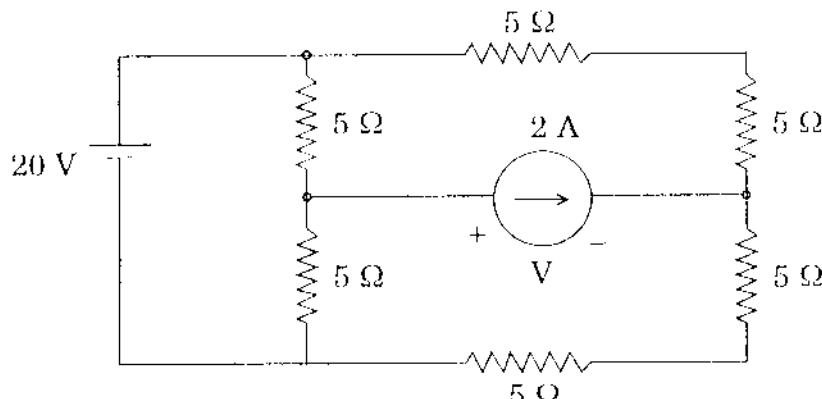

ಚತ್ರ 2 (ಎ)

- (ಬಿ) ಕೆಳಗಿನ ಪಕ ವ್ಯೋಮ್‌ಬೇಜ್ ನ ಖಾಲನಬೊಡು ಪ್ರತಿಭಾಧಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

20

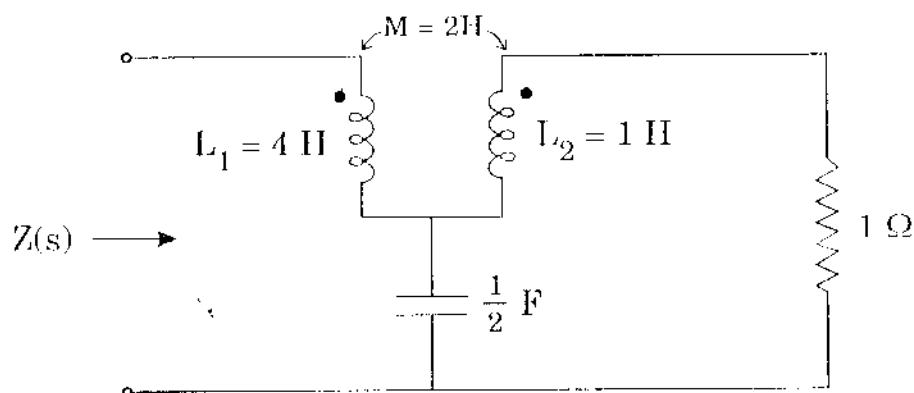

ಚತ್ರ 2 (ಬಿ)

- (ಶಿ) ಲಕ್ಷಿಗುಂದುವಿಕೆ (Fading) ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೀವಾರಿಸುವ ಪಥಾನಗಳನ್ನು ಪಿವರಿಸಿ. ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಪುರುಂದ 36,000 km ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕಲಾದ ಅವಶಾಂಕ 4 GHz. ವೈಷಕ ಅಂಡನಾದ ಲಭ್ಯ 15 dB ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕಾರಿ ಅಂಡನಾದ ಲಭ್ಯ 45 dB. ಉಗ್ರೇಡ್‌ದ ಮುಕ್ತ ಸೈರಿಗಳನ್ನು ಉದಿಹಿಸುವುದು, ಅಂಡನಾದ ಪದ್ಧತಿ 100 W ಅಗಧಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ ಪದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಗೆದುರಿ.

20

3. (ಎ) ದ್ಯುಪರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಟ್‌ಮೀಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಾದ ಬೆತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪರಿ.

20

- (b) Determine $v(t)$, for all $t \geq 0$, in the following circuit, if the switch is opened at $t = 0$.

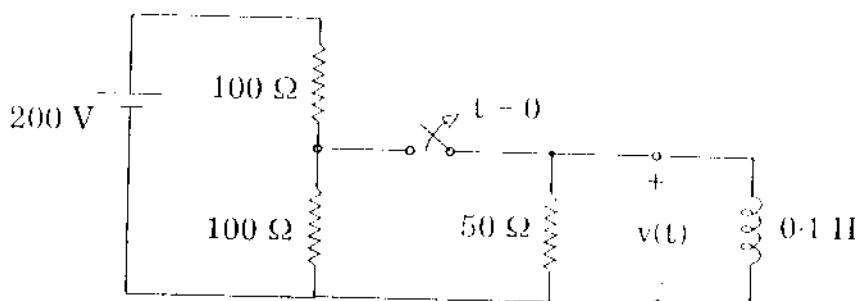


Fig. 3 (b)

The circuit is in steady state, for $t \leq 0$.

- (c) Draw the circuits of Astable Multi and Schmitt Trigger circuits. Differentiate between them in detail. 20
 4. (a) Synthesize the following driving point impedance function by First Foster Form 20

$$Z(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}$$

- (b) The shaft output of a 3-phase 60-Hz induction motor is 75 KW. The friction and windage losses are 900 W, the stator core loss is 4200 W, and the stator copper loss is 2700 W. If the slip is 3.75%, determine the efficiency. 20
 (c) State Barkhausen criterion. For the transistor feedback amplifier stage shown in fig. $h_{fe} = 100$, $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$. Find out $A_v = \frac{V_o}{V_i}$, R_{if} and R_{of} . Assume h_{re} and h_{oe} to be negligible. 20


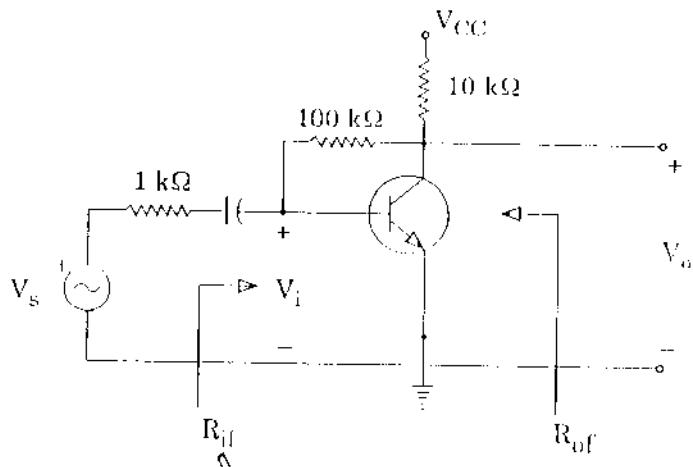


Fig. 4 (c)

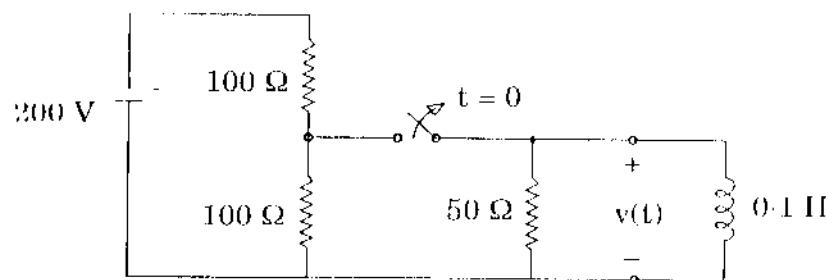- (v) $t = 0$ ಯಾದ್ದಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಪರ್ಕದಿಂದಿರೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಿಪಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ $t \geq 0$ ಗೆ $v(t)$ ಹಾಂತರಣಿಕೆಯುಂಬಿ.




ಚಿತ್ರ 3 (v)

- i. $t = 0$ ಗೆ ಪರಿಪಥವು ಶಿರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲದೆ. 20
 (ii) ಅಸ್ಟಿರವಾದ (Astable) ಬಹು ಮತ್ತು ಷೈಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪರಿಪಥಗಳಿಗೆ ಪರಿಪಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. 20
 4. (a) ತ್ರಿಧಾರ್ಮಿಕ ಫಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಿಂದ ಕೆಳಕಂಡ ಚಾಲನಪೆಂದುಪೀನ ಪ್ರತಿಭಾಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ. 20

$$Z(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}$$

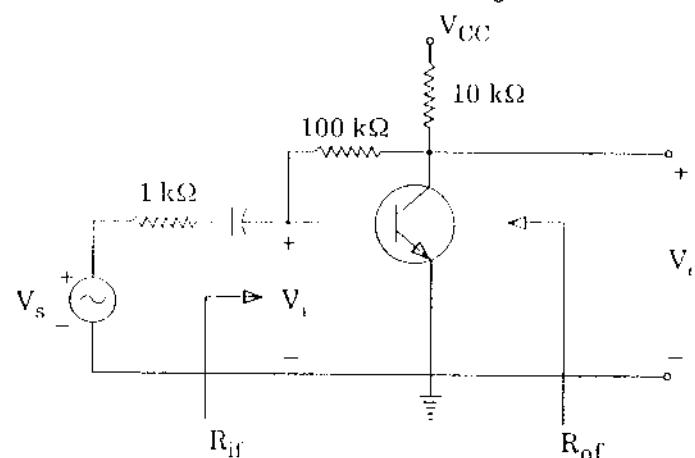- (b) 3 ಫೇಸ್, 60 Hz ಪ್ರೇರಣ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ (Induction motor) ದ ರಂದಿನ ಉತ್ಪನ್ನ 75 KW ಆಗಿ. ಫಾಷಣ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ (Windage) ನಷ್ಟಗಳು 900 W; ಸ್ಟ್ರೋಕಾರ್ ಕೋರ್ ನಷ್ಟ 4200 W; ಮತ್ತು, ಸೈಟಾರ್ ತಾಮ್ ನಷ್ಟ 2700 W; ಜಾರುಪಿಕೆ 3.75% ರಷ್ಟೀದ್ದರೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. 20
 (c) ಬಾಕಾಸನೆನ್ನೊ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಳಿಸಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಉನ್ನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಡ್‌ಬಾಕ್ ಅಂಜಿಫಯರ್ ಹಂತಕೆ $h_{fe} = 100$; $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$. $A_v = \frac{V_o}{V_i}$, R_{if} ಮತ್ತು R_{of} ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. h_{re} ಮತ್ತು h_{oe} ಗಳು ನಗಣ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 20



ಚಿತ್ರ 4 (a)

/Turn over

SECTION B

5. Answer any ***three*** of the following :

- (a) Determine the frequency of the applied voltage to the following circuit at which the total current magnitude, I , is independent of variation in R . 20

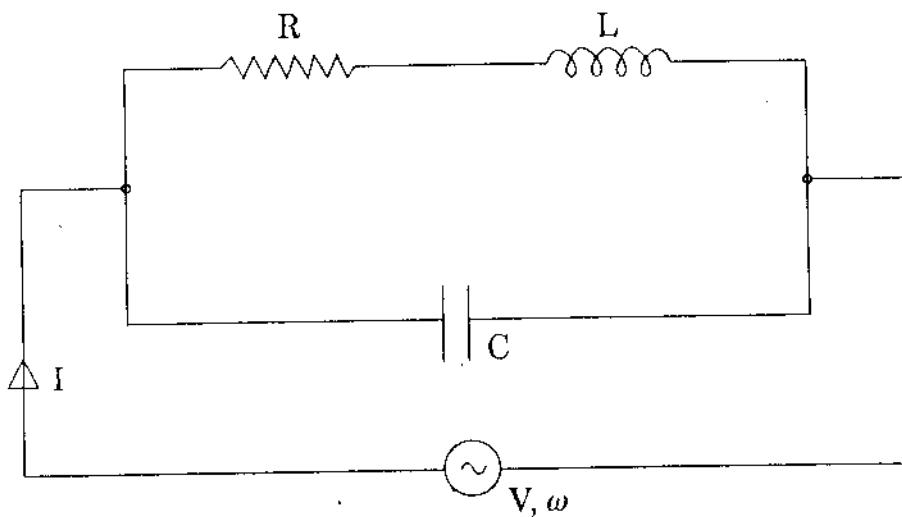


Fig. 5 (a)

- (b) A 3-phase 440 volts alternator has its synchronous reactance of 30Ω and negligible stator resistance. If the machine is delivering 3 KW to a load at its terminal voltage of 400 volts, determine the load angle. 20

- (c) Define scalar electric and vector magnetic potentials. Specify their units.

Determine the electric field and displacement current density next to your radio in air where the local FM station provides a carrier having

$$H = \cos [2\pi (3 \times 10^8 t - x)] a_z \text{ A/m}$$

20


- (d) Draw high pass and low pass filter circuits containing R and C components. Draw their output waveforms for square wave and exponential inputs. 20

ವಿಭಾಗ B

5. ಓ ಕೆಲ್ಲಾರೆ ಪರುಪುದೂದರೂ ಮೂರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

- (a) ಹೀಗೆ ಪರಿಪಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ಅವಶಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರಮಾಣ I; ಇದು R ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ
ಬೇರೆಫೋನಿಡೆ.

20

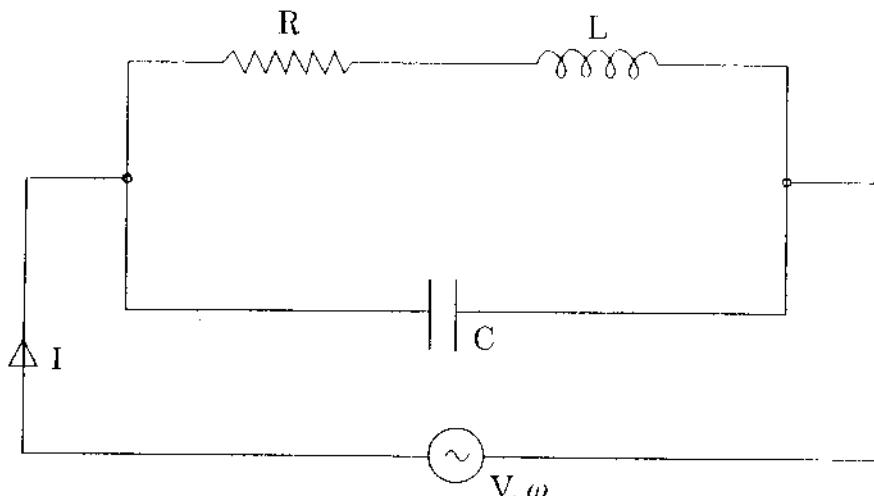

ಚಿತ್ರ 5 (ಎ)

- (b) 3-ಫೇಸ್, 440 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳ ಪರ್ಯಾಂಕದ (alternator) ಮೇಳಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್
30 Ω ಅಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವೇಚಾರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಗಣ್ಯ. ಯಂತ್ರವು 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳ
ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರೆಗೆ 3 KW ಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊರೆಕೋನವನ್ನು
ನಿರ್ದರಿಸಿ.

20

- (c) ಸ್ಕೋಲಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಭವ (potential) ಗಳನ್ನು ಪ್ರವರಿಸಿ.
ಅವುಗಳ ವರಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬಿ.

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಕ್ ರೇಡಿಯೋದ ಸರೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಗೂ ಪಲ್ಲಿಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಯ FM ಕೇಂದ್ರವು ಕೆಳಕಂಡ ದರದ
ಜಾವರಕವನ್ನು ಉದಿಸುತ್ತಿರೆ :

$$H = \cos [2\cdot0 (3 \times 10^8 t - x)] a_z \text{ A/m.}$$

20

- (d) R ಮತ್ತು C ಉಪಾಂಗಗಳಿರುವ ಹೈ ಪಾಸ್ ಯಾಗೂ ಲೋ ಪಾಸ್ ಥಿಲ್ಲರ್ ಪರಿಪಥಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಿರಿ. ಚದರ ತರಂಗ ಯಾಗೂ ಥಾತೀಯ ಒದಗಳೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರ ತರಂಗ
ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

20

6. (a) Explain with a neat diagram, the principle of working of a single phase energy meter. 20

- (b) For the network shown, show that

$$V_{\text{Thevenin}} = \frac{V_1}{2} (1 + a + b - ab) \text{ and}$$

$$Z_{\text{th}} = \frac{3 - b}{2}$$

20

20

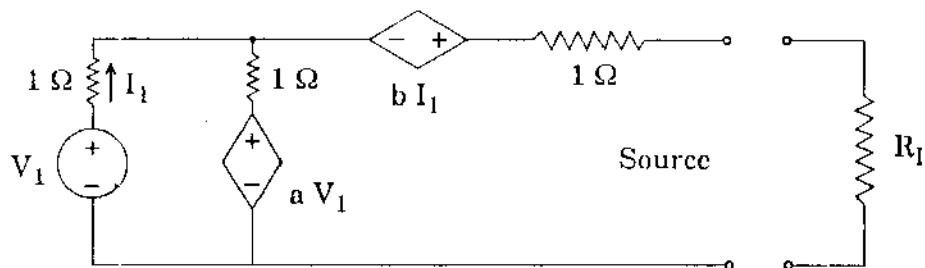


Fig. 6 (b)

- (c) What is the effect of the curvature of the earth on radio wave propagation ? Define radio horizon. Calculate radio horizon distance for which antenna heights are 100 ft and 60 ft. Assume standard atmosphere. 20

7. (a) A 400/230 V 2 KVA single phase transformer takes 50 watts, when 230 V is applied to the L.V. winding, keeping H.V. winding open, with the no load current equal to 0.5 A. The short circuit test is conducted by applying 15 volts to H.V. winding, and it shows an input power of 60 watts at full load current. Determine the efficiency and regulation at full load current, 0.8 p.f. lag. 20

- (b) Obtain Maxwell's equations in integral form from their differential form. If $E = 200 e^{4x-kt} a_y$ V/m in free space, use Maxwell's equations to find K and H, knowing that all the fields vary with time as e^{-kt} . 20

- (c) Realize exclusive OR gate using basic gates and also realize using NAND gates. 20

20

6. (a) ಪಕ ಮಜಲೆನ ಶ್ರುತಿಪೂರ್ವಕದ ಕಾರ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಒಬ್ಬಾದ್ದ ಚಿತ್ರದ್ವಾರಾಗೋ ನಿರ್ವಹಿ.


20

- (b) ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬಾಲಕ್ಕೆ

$$V_{\text{Thevenin}} = \frac{V_1}{2} (1 + a + b - ab) \quad \text{ಮತ್ತು} \quad Z_{\text{th}} = \frac{3 - b}{2}$$

ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

20

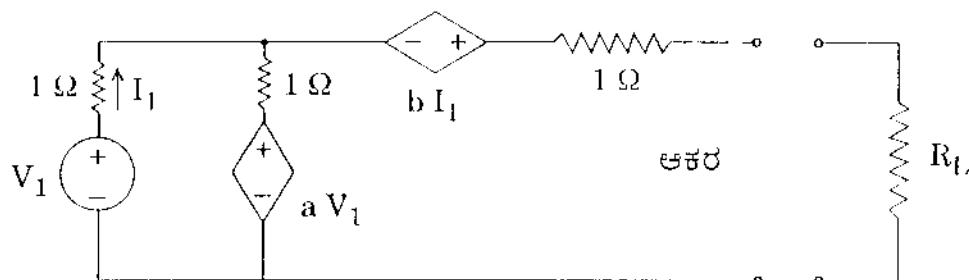

ಚಿತ್ರ 6 (b)

- (a) ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಪ್ರಸಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ವಕ್ರಮಾನವು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ? ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಷೀತಿಜ ಎಂದರೇನು ? ವಿವರಿಸಿ. ಅಂಟೆನಾ ಎತ್ತರಗಳು 100 ಅಡಿ ಮತ್ತು 60 ಅಡಿ ಇದ್ದಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಷೀತಿಜದ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕು ಹಾಕಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

20

7. (a) 400/230 V 2 KVA ಪಕ ಮಜಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕವು (Single Phase Transformer) H.V. ಹೆಣೆಗೆಯನ್ನು ಅಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿ, ಹೊರ್ಪಿತೀತ ಪಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು 0.5 A ಸೆ ಸಮಾನವಾಗಿಟ್ಟು L.V. ಹೆಣೆಗೆಗೆ 230 V ನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ 50 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. H.V. ಹೆಣೆಗೆಗೆ 15 ವ್ಯಾಲ್ವ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಕರು ಪರಿಪಥ (Short Circuit) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಹೊರೆ ಪಿದ್ಯುತ್‌ನಲ್ಲಿ 60 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಒದಗಣ ಪಿದ್ಯುತ್‌ನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಹೊರೆ ಪಿದ್ಯುತ್ 0.8 p.f. lag ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಕುತ್ತೇ ಯಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

20

- (b) ಮ್ಯಾಕ್ರೋವೆಲ್ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವೃತ್ತಾಂಶೀ ರೂಪದಿಂದ ಸಮಾಕಲೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ. $E = 200 e^{4x - kt} a_y$ V/m ಅಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳೂ ಕಾಲದೊಂಬಿಗೆ e^{-kt} ಯಂತೆ ವೃತ್ತಾಂಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು K ಮತ್ತು H ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋವೆಲ್ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

20

- (c) ಅಧಾರ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ NAND ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ OR ಗೇಟ್‌ನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ.

20

8. (a) A 250 V, 50 h.p., 1000 r.p.m. d.c. shunt motor drives a load that requires a constant torque regardless of the speed of operation. The armature circuit resistance is 0.04Ω . When the motor delivers rated power, the armature current is 160 A.
- (i) If the flux is reduced to 70% of its original value, find the new value of armature current. 20
- (ii) What is the new speed? 20
- (b) Find the poles and zeros of the open circuit transfer impedance $Z_{21}(s)$ and mark them on s-plane. 20

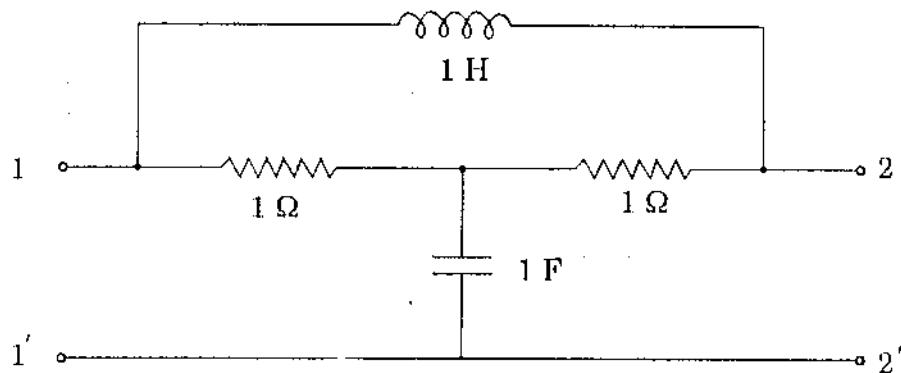


Fig. 8 (b)


- (c) Draw the equivalent circuits of ideal Bipolar junction transistor when it is in cut-off and saturation regions. Explain Hall effect and point out its applications. 20

8. (v) 250 V, 50 h.p., 1000 r.p.m. ಗಳ ಒಂದು ಡಿ.ಸಿ. ವ್ಯಾತ್ರಾವಾಹಕ ಜಾಲಕಯಂತ್ರಪ್ರ
ಖಾಲಿಕಾರ್ಡಿನ್‌ಮೆಟರ್ (Shunt motor) ಕಾಲ್ಪನಾಚರಣೆಯ ಹೇಗೆವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂತು
ಘ್ರಾಂತಿಕರ್ತ್ಯಾಯನ್ನು ಅವೇಕ್ಕಿಸುವ ಹೊರೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕರ್ ಪರಿಪಥದ
ವ್ಯಾತ್ರಾದ 0.04 Ω ಜಾಲಕಯಂತ್ರಪ್ರ ನಿರ್ದಾರಿತ ಪಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅಮೇರಿಕರ್‌ನ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ 160 A.

(i) ಹೊನಲನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ವ್ಯಾಲ್ಟಿಂಡ 70% ರೆ ಇಂಧಿಕರೆ ಅಮೇರಿಕರ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಷ ವ್ಯಾಲ್ಟಿಂಡನ್ನು ? ತೆಳಿಸಿ.

(ii) ಹೊಸದಾದ ವೇಗವೈಷ್ಯು ? 20

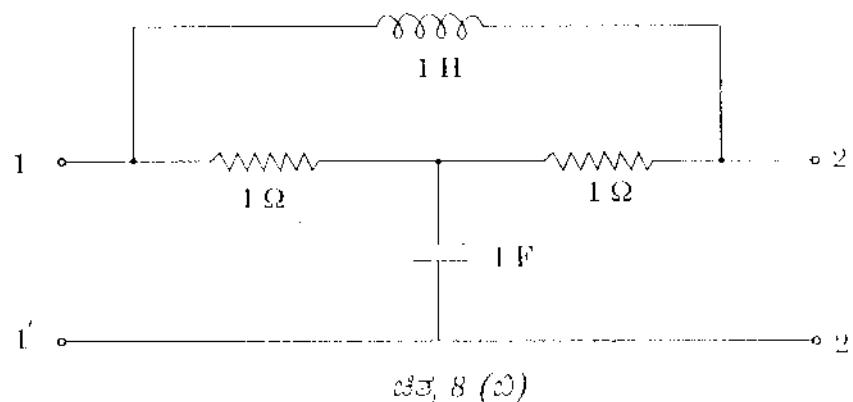(vi) ಮುಕ್ತ ಪರಿಪಥ ವರ್ಗವನ್ನೆ ವ್ಯಾತ್ರಿಬಾಢಿ $Z_{21}(s)$, ಇದರ ಧ್ವನಿ ವಾಗಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು S-ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. 20



(vii) ಈಲು ಮಾರ್ಪಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಿಪಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ಬಾಗ್ ರಂತ್ರಿಸಿ
ಅನ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ರ್‌ನ ಕಂಪಾಟಿ ಪರಿಪಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಲ್ಲ. ಪೂಲ್ ಪರಿಸಾಮರ್ಪಣನ್ನು ಪರಿಸಿ
ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿ.

20

1999

ELECTRICAL ENGINEERING

Paper 2

Time : 3 Hours]

/ Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in English and in Kannada.

Answers must be written in the medium specified (English or Kannada) in the Admission Ticket issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer book in the space provided for this purpose. No credit will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Ticket.

Candidates should attempt five questions in all selecting at least two questions including the compulsory question from each of Section A and B or Section A and C.

Assume suitable data, if considered necessary, and indicate the same clearly.

All questions carry equal marks.

ಎರಡು ಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿದ್ದರೆ.

(Turn over)

SECTION A

Question no. 1 is compulsory.

1. Answer any **three** questions :

- (a) The open loop transfer function of a unity feedback system is

$$G = \frac{36}{s(s+10)}$$

Determine the damping ratio, undamped natural frequency, percentage overshoot, settling time and the steady state value of unit step response.

20

- (b) State and explain the Nyquist criterion for stability. 20

- (c) Draw different polyphase rectifier circuits and explain in detail. 20

- (d) What are the types of resistance welding ? Explain in detail with basic circuits. 20

2. (a) Formulate state equations for the following network, taking $\{v_1 \ v_2\}^t$ as the state vector. Also determine the eigen values of the system. 20

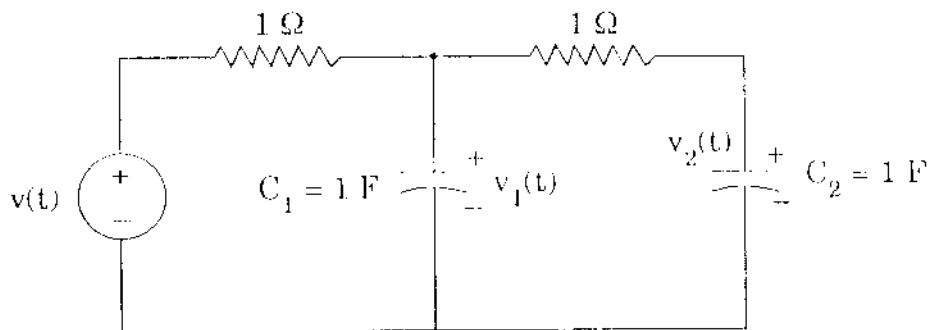


Fig. 2(a)

ವಿಭಾಗ A

1 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಂಕಾಯ.

1. ಈ ಕೆಣಿಗನ ಉದ್ದೇಶದರೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

(ಎ) ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಥೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನಾಪ್ಯತ ಕುಣಿಕೆ ಪಗಾಂಪಣಿ ಕಾರ್ಯವು

$$G = \frac{36}{s(s+10)}$$


ದ್ವಾರಂಪಿಂಗ್ ಅನುಪಾತ, ದ್ವಾರಂಪ್ಲೋ ಅಲ್ಲದ ಸಹಜ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಜ್ಜಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾಲ ಯಾಗೂ ಏಕಮಾನ ಹಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಫೀರ್ಸ್‌ಟ್‌ಫೀರ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20

(ಬಿ) ಫೀರ್ಸ್‌ಟ್‌ಫೀರ್ಸ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಿವರಿಸಿ. 20

(ಬಿ) ಏವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಾಲಿಫೇಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಯರ್ ಪರಿಪಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಲಿ ಮತ್ತು ಪಿವರಿಸಿ. 20

(ಬಿ) ಪ್ರತಿರೋಧ ಗಡುಬೆಸುಗೆಯ ಏವಿಧ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುವು ? ಮೂಲ ಪರಿಪಥಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 20

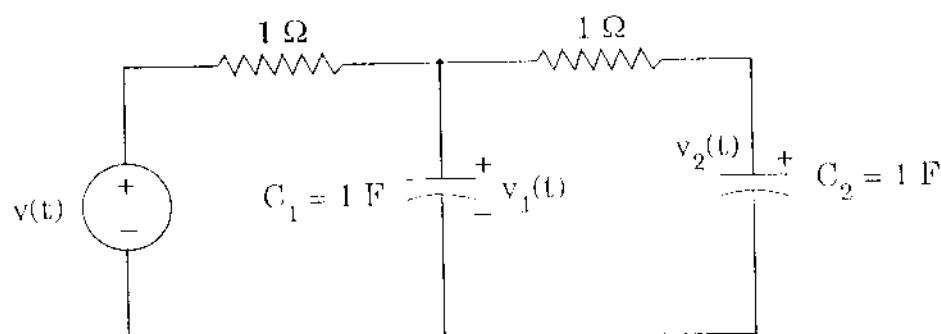2. (ಎ) $[v_1 \ v_2]^t$ ಯನ್ನು ಸ್ಪೇಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಳಕಂಡ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಚ್ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಏಗನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20




ಒತ್ತು 2 (ಎ)


/ Turn over

- (b) The input excitation $e(t)$ and the impulse response $h(t)$ are as shown in figures 2b(i) and 2b(ii). Determine the output response at $t = \frac{1}{2}$ second, by convolution method.

20

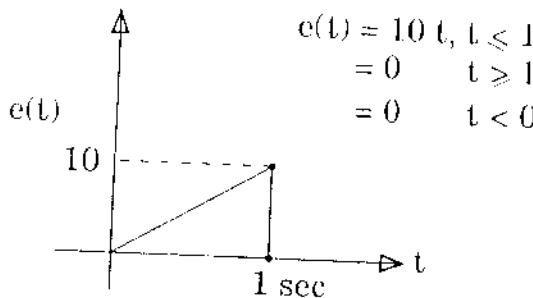

(i)

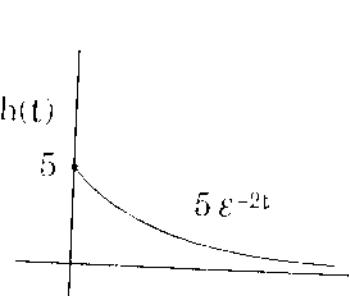

(ii)

Fig. 2(b)

- (c) Draw the volt-ampere characteristics of SCR and explain its features. Point out typical ratings.

20

3. (a) A first order system represented by the transfer function, $G(s) = \frac{A}{(1 + Ts)}$ is excited by a unit ramp input. Determine the output response and sketch it.

20

- (b) The open loop transfer function of a unity feedback system is

$$G(s) = \frac{25}{s(s+6)}.$$

Derive an expression for the amplitude response for unit harmonic input of variable frequency. What is the frequency at which the response exhibits a peak? Find that peak value.

20


- (c) Explain how the speed and direction of rotation of a motor are controlled using thyristors. Draw the relevant circuit diagrams.

20


(b) ಒದಗಿಸಿ ನೀಡಿರುವ (i) ಮತ್ತು (ii) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ $h(t)$ ಗಳು ಚತುರ್ಥ 2b(i) ಮತ್ತು 2b(ii) ನೀಡಿರುವಂತೆ ಇವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

1. (i) $\frac{1}{2} \sin(10t)$ ಕಂಪಲಕ್ವಿಟನ್ ವಿಧಾನದಿಂದ.

20

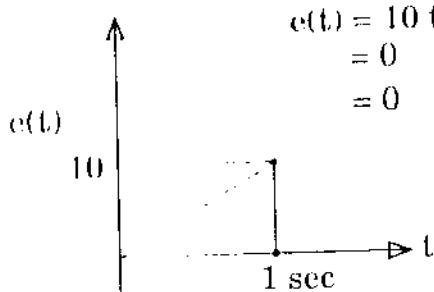

(i)

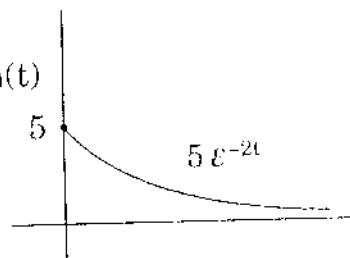

(ii)

ಚತುರ್ಥ 2 (ಬಿ)

(a) SCR ನ ವೋಲ್ವ್-ಆಂಪಿಯರ್ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

20

3. (a) ವಗಾಡವಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯಾನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತವಾಗುವ ಒಂದು ಹೊದಲ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

$$G(s) = \frac{A}{(1 + Ts)}$$

ಇದು ಪಕ್ವಮಾನ ರ್ಯಾಂಪ್ ಒದಗಣಿಯಿಂದ ಚೋಂಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆತ್ತಿಸಿ.

20

(b) ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನಾವೃತ ಕುಣಿಕೆ ವಗಾಡವಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯಾನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿರುವ ಒಂದು ಹೊದಲ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನಾವೃತ ಕುಣಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$$G(s) = \frac{25}{s(s+6)}$$

ಚರ ಆವಶಾಂಕದ ಪಕ್ವಮಾನ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಒದಗಣಿಯ ಶ್ರೀಂಭಿಡ್ಲ್ಯೂಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಶ್ರೀಂಗವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಆವಶಾಂಕ ಮಾತ್ರಾದ್ವಾರಾ ? ಶ್ರೀಂಗ್ ಪರೋಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿಲ್ಲ.

20

(c) ಡೈಲಿಕ್ಸ್‌ರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೋಟಾರಿನ ವೇಗ ಕಾಗೂ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ದಿಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಪರ್ಣ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿಲ್ಲ.

20

/ Turn over

4. (a) Discuss the effect of proportional, derivative and integral controller on the steady state and transient responses of a feedback control system. 20
- (b) What are the different basic Timer circuits ? Explain at least two types with their circuit diagrams. 20
- (c) Draw a typical inverter circuit and explain how d.c. to a.c. conversion is obtained. 20

4. (ಎ) ಒಂದು ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ, ನಿಷ್ಪತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
ಕುರಿತು ಜಚಿತಾಸಿ. 20
- (ಬಿ) ಏಷಿಧ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಟೈಮರ್ ಪರಿಪಥಗಳು ಯಾವುವು? ಕನಿಷ್ಠ ಏರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು
ಅವುಗಳ ಪರಿಪಥ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. 20
- (ಶಿ) ಮಾದರಿ ಇನ್‌ವರ್ಟರ್ ಪರಿಪಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ d.c. ಯೂಂದ a.c. ಗೆ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 20

SECTION B

Question 5 is compulsory.

5. Answer any *three* of the following :

- (a) Explain the principle of working of a 3-phase induction motor, bringing out the differences in starting and operation of the squirrel cage and wound rotor motors. 20
- (b) What is the concept of synchronous impedance ? Bringing out the concept of leakage reactance, with respect to a 3-phase alternator describe the method of finding regulation of the alternator by Potier triangle method. 20
- (c) State the load flow problem and formulate the load flow equations and explain the Gauss-Siedel method of solving these equations. 20
- (d) Explain plugging, rheostatic braking and regenerative braking as applied to a three phase induction motor. 20

- 6. (a)** Distinguish the terms steady state stability, transient stability and dynamic stability of a power system. Derive the swing equations. 20
- (b)** A 250 V d.c. shunt motor has an armature current of 20 A when running at 1000 r.p.m. against full load torque. The armature resistance is 0.5 ohms.
 - (i) What resistance must be inserted in series with the armature to reduce the speed to 500 r.p.m. at the same torque ?
 - (ii) What will be the speed if the load torque is halved with this resistance in the circuit ? Assume the flux to remain the same throughout. 20
- (c)** A 3-phase alternator is delivering 2 KW of power at 400 V, at 0.6 p.f. leading. The stator resistance per phase is 2Ω and the synchronous reactance 30 ohms per phase. Determine the line voltage when the machine is switched off, the speed maintaining the same. 20

ವಿಭಾಗ B

ನ. ನೀ ಸ್ಟೋರ್ ಕೆಪ್ಲೊಯ.

5. ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಪರಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

(ಎ) 3-ಫೇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ ಮೋಟಾರಿನ ಕಾರ್ಯತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸರಲ್ ಕೇಜ್ ಹಾಗೂ ಹೆಣಿಗೆ ರೋಟಾರ್ ಮೋಟಾರನ್ನು ಅರಂಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 20 ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೃತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(ಬಿ) ಮೇಲ್ಕೆ ಇಂಷಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು ? 3-ಫೇಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೀಕೇಜ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ನ್ನನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟಿಯರ್ ಶ್ರೀಕೋನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 20

(ಒ) ಲೋಡ್ ಫ್ಲೈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಫ್ಲೈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಹಾಗೂ, ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಗಾಸ್-ಶೀಡೆಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 20

(ದಿ) ಒಂದು ಮೂರು ಫೇಸ್‌ಗಳ ಇಂಡಕ್ಟನ್ ಮೋಟಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ಲಿಂಗ್, ರಿಯೋಸ್ಟ್ರಾಟ್‌ಕ್ ಬ್ರೈಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಿಜನರೇಟರ್ ಬ್ರೈಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 20

6. (ಎ) ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ದೃಢತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಕ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ದೃಢತೆಗಳ ವೃತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20

(ಬಿ) ಒಂದು 250 V ಡಿ.ಸಿ. ಷಂಟ್ ಮೋಟಾರು ಪ್ರೂಣ ಹೊರೆಯ ಭಾರಮಕಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 1000 r.p.m. ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ 20 A ಅಮೆಚರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆಚರ್‌ನ ಪ್ರತಿರೋಧ 0.5 ಓಮ್‌ಗಳು.

(ಿ) ಭಾರಮಕಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಇದ್ದು ವೇಗವನ್ನು 500 r.p.m. ಗೆ ಇಳಿಸಲು ಅಮೆಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ?

(ಿಇ) ಪರಿಪಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ ಮೊರೆ ಭಾರಮಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ವೇಗ ಎಷ್ಟುರುತ್ತದೆ ? ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವೂ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಒಂದೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 20

(ಒ) ಮೂರು ಫೇಸ್‌ಗಳ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ 400 V ಯಲ್ಲಿ 0.6 ಪಿ.ಎಫ್. ಲೀಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 2 KW ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್‌ಗೆ ಸ್ಟಿರಕ (Stator) ಪ್ರತಿರೋಧ 2 Ω ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ನ್ನ ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್‌ಗೆ 30 ohms ಆಗಿದೆ. ವೇಗವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರದ ಸ್ವಿಚ್ ಅರಿಸಿದಾಗ ಲೈಸ್ ಪ್ರೋಲೈಂಜರ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20

7. (a) An overhead line with surge impedance 500 ohms bifurcates into two lines of surge impedances 500 ohms and 50 ohms respectively. If a surge of 25 KV is incident on the overhead line, determine the magnitudes of voltage and current which enter the bifurcated lines. 20
- (b) Explain the short circuit oscillogram obtained on a sudden 3-phase short-circuit on the terminals of an alternator. Bring out from the oscillogram, how you would determine the subtransient and transient reactances of the machine. 20
- (c) A generating plant has a maximum capacity of 100 KW and costs Rs. 2,50,000. The fixed charges are 12% consisting of 5% interest, 5% depreciation and 2% taxes. Find the fixed charges per kilowatt hour, if the load factor is (i) 100% and (ii) 50%. 20
8. (a) A 25 h.p. 420 volts 6 pole 50 c/s, 3-phase slip ring induction motor has stator/rotor phase voltage ratio 6/5. The stator and rotor impedances per phase are $(0.25 + j0.75)$ ohms and $(0.173 + j0.52)$ ohms respectively. Find the starting torque exerted by the motor when external resistance of 1 ohm is inserted in each rotor phase, the motor being started directly on 420 volts supply system. Assume star/star connections. 20
- (b) Explain with a necessary diagram, the differential protection of a 3-phase alternator. 20
- (c) Four 6.6 KV 3-phase alternators are connected to a common set of bus bars. Each has positive, negative and zero sequence reactances of 0.60 ohms, 0.48 ohms and 0.20 ohms respectively. An earth fault occurs on one bus bar. Determine the value of fault current, if one alternator neutral is grounded through a resistance of 0.3 ohm, the others being isolated. 20

7. (a) 500 ohms ಗಳ ಸರ್ಜೆಡ್ ಇಂಪಿಡನ್ಸ್ ಇರುವ ಒಂದು ಬಿವರೊಹೆಚ್ ಮಾಗೆಂಟ್
ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 500 ohms ಮತ್ತು 50 ohms ಸರ್ಜೆಡ್ ಇಂಪಿಡನ್ಸ್‌ಗಳ ವರದು
ಮಾಗೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಕವಲೋಡೆಯುತ್ತದೆ. 25 KV ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಜೆಡ್ ಬಿವರೊಹೆಚ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ
ಇನ್‌ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕವಲೋಡೆದ ಮಾಗೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪೋಲ್ಯೂಜ್ ಮತ್ತು
ಕರೆಂಟ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರವೆಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20
- (b) ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರಿನ ಅಂತರ್ಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ಥಟ್ಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ 3-ಫೇಸ್ ಘಾಟ್‌
ಸಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಘಾಟ್‌ ಸಕ್ರೀಟ್ ಆಸಿಲೋಗ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಈ
ಆಸಿಲೋಗ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಯಂತ್ರದ ಉಪ-ಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 20
- (c) ಒಂದು ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮಧ್ಯ 100 KW ಇದೆ. ಅದರ ವೆಚ್ಚೆ
ರೂ. 2,50,000. ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 12% ಅಗಿದ್ದು ಅವು 5% ಬಹ್ತರಿ, 5% ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು
2% ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಗುಣಕವು (i) 100% ಮತ್ತು (ii) 50%
ಅಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಿರವೆಚ್ಚೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20
8. (a) 25 h.p., 420 ಪೋಲ್ಯೂ, 6 ಧ್ವನಿ 50 c/s, 3-ಫೇಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ 00% ಇಂಡಕ್ಟನ್
ಮೋಟಾರಿನ ಸ್ಟ್ರೋಟಾರ್/ರೋಟಾರ್ ಫೇಸ್ ಪೋಲ್ಯೂಡೆನ ಅನುಪಾತ 6/5 ಅಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಫೇಸಿನ ಸ್ಟ್ರೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೋಟಾರ್ ಇಂಪಿಡನ್ಸ್‌ಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ
(0.25 + j 0.75) ohms ಹಾಗೂ (0.173 + j 0.52) ohms ಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ರೋಟಾರ್ ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ 1 ohm ನ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ
ಮೋಟಾರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರಂಭಿಕ ಭಾವುಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಮೋಟಾರನ್ನು 420 ಪೋಲ್ಯೂ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಕ್ಕತ್ರ/ನಕ್ಕತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 20
- (b) ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿ. 20
- (c) 6.6 KV ಯ ನಾಲ್ಕು 3 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಸ್ ಬಾರ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 0.60 ohms, 0.48 ohms ಹಾಗೂ
0.20 ohms ಇವೆ ಧ್ವನಿತ್ವತ್ವಕ ಮಾನಗಳ ಹಾಗೂ ಹೊಸ್ಟ್‌ರೆಲೆಟ್‌ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಬಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸಂಪರ್ಕನ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರೆಯವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅನ್ನು 0.3 ohm
ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೂಲಕ ಭೂಸಂಪರ್ಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೋಷ ವಿರುದ್ಧ ವೋಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು
ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20

SECTION C

Question no. 9 is compulsory.

- 9.** Select any *three* of the following statements and indicate with justification whether they are correct or incorrect. Your answer must not exceed 200 words for each statement. $20 \times 3 = 60$
- (a) Radio horizon distance and optical horizon distance are the same.
 - (b) Effective area of an antenna purely depends on its physical dimensions.
 - (c) Geostationary orbits are many for satellite communication.
 - (d) High angular resolution radars always radiate narrow beams.
- 10.** (a) Explain cut-off frequency in rectangular waveguides and find out cut-off wavelength for X-band waveguide for dominant mode. 20
- (b) Draw the block diagram for the generation of PCM and explain in detail. 20
- (c) Derive expressions for Null-to-Null Beamwidths of uniformly excited equally spaced broadside and end-fire arrays.
Determine BW for the above arrays of elements equal to 100 when the spacing is $\lambda/2$. 20
- 11.** (a) What is the Magic Tee Junction ? Explain how sum and difference signals are obtained. 20
- (b) Explain how standing waves are generated.
Determine VSWR when $Z_L = \infty$, 0 and Z_0 . 20
- (c) Explain the phenomenon of Doppler effect. Determine the doppler shift frequency when the velocity of a plane approaching the radar is 300 km/hr and transmitter frequency is 3.6×10^9 Hz. 20

ವಿಭಾಗ C

9 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡ್ಡಾಯ.

9. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಕೋಳ್ಸಿ. ಅಪ್ತ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪ್ಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಭಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಮ್ಮು ಉತ್ತರ 200 ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರದಿರಲಿ. $20 \times 3 = 60$
- ಹೇಡಿಯೋ ಕ್ಷೀತಿಜ ದೂರ ಮತ್ತು ದೃಗ್ಗಳ ಕ್ಷೀತಿಜ ದೂರಗಳಿರದೂ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.
 - ಅಂಟೆನಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತುಢವಾಗಿ ಅದರ ಭೌತಿಕ ಅರ್ಥಾಮಾರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
 - ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭೂಸೆಲೆಯ ಕರ್ಕೆಗಳು (Geostationary orbits) ಇರುತ್ತವೆ.
 - ಉನ್ನತ ಕೋನದ ವ್ಯಾಘಾಕರಣ ರಾಡಾರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿರಿದಾದ ಕಿರಣದಂಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಸುತ್ತವೆ.
10. (ಎ) ಆಯಾತಾಕಾರದ ಹೇವ್ ಗೈಡ್‌ಗಳ ವಿಚ್ಯುತಿದಿಕ್ಕಿರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅವತಾಂಕವನ್ನು ಪೀಪರಿಸಿ. ಪ್ರಥಾನ ರೀತಿಗೆ (Dominant mode) X-ಬಾಂಡ್ ಹೇವ್ ಗೈಡ್‌ಗೆ ವಿಚ್ಯುತಿದಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20
- ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಶಿರ್ದಿಪದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಫಳಕ ರೇಖಾಕ್ಷತಿಯನ್ನು ಬರೆದು ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ.
 - ವಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತವಾದ, ಸಮಾನ ಅಂತರದ ಬ್ರಾಡ್‌ಸ್ಯೆಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್-ಫ್ರೆಕ್ ವ್ಯಾಹಾರಿಕಗಳ ಶಾಫ್ಟ್‌ಬಿಂಧು ಶೂನ್ಯ ಕಿರಣದಂಡ ಅಗಲಗಳಿಗೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- ಕ್ಷಣಾಂತರವು $\lambda/2$ ಇಳ್ಳಾಗ ಮೇಲ್ಲಂಡ ಅಂಶಗಳ ವ್ಯಾಹಾರಿಕಗಳಿಗೆ 100 ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ BW ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20
11. (ಎ) ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೀ ಜಂಕ್ಟನ್ ಎಂದರೇನು ? ಮೊತ್ತ ಯಾಗೂ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ? ತಿಳಿಸಿ.
- (ಬಿ) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ವೆ (Standing waves) ಹೀಗೆ ಉತ್ಪಾದಿತವಾಗುತ್ತದೆ ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ. $Z_L = \infty, 0$ ಮತ್ತು Z_0 ಅಗಿಳ್ಳಾಗ VSWR ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20
- (ಬಿ) ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮದ ವಿದ್ಯುಮಾನವನ್ನು ಪೀಪರಿಸಿ. ರಾಡಾರ್‌ನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಮಾನದ ಹೇಗವು 300 km/s ಅಗಿದ್ದು ಬ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟರ್‌ನ ಆವತಾಂಕವು $3.6 \times 10^9 \text{ Hz}$ ಅಗಿಳ್ಳಾಗ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪಲ್ಲಿಟ ಆವತಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 20

12. (a) What is FM-CW altimeter ? Explain in detail with a block diagram. 20
- (b) What is PIN diode ? Draw its equivalent circuit and point out its applications. 20
- (c) Draw a typical circuit of a differential amplifier and explain its operation. What is the ideal value of CMRR ? 20

12. (a) FM-CW ಅಲ್ಟಿಮ್ಯೂಟರ್ ಎಂಡರೆನ್‌ನು ? ಅದನ್ನು ಫೆಟಕಲೇವಾಕ್ಸ್‌ಪಿಯೆಂಟರ್‌ಗೆ ಪರಿಸಿ. 20
- (b) PIN ಡಾಯೋಡ್ ಎಂಡರೆನ್‌ನು ? ಉದರ ಸಂವಾರ ಹೆಲಿಪ್ರಫ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 20
- (c) ವೃತ್ತಾಕ್ಷಾತ್ಕಾಕ್ ಹೆಲಿಪ್ರಫ್ರದ ವಾದರಿ ವರಿಪಥವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. CMRR ನ ಅರ್ಥ ಮೌಲ್ಯವೇನು ? 20

